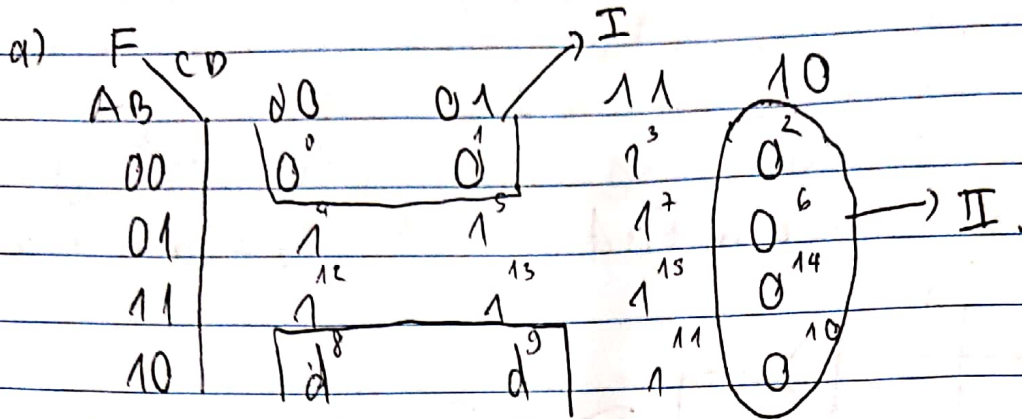


Đề 2.

Câu 1.

$$F(A, B, C, D) = M(0, 1, 2, 6, 14, 10), D(8, 9)$$




b)

$$F = BC' + BD + CD$$

$$= (((B C')')' + ((B D)')')' + ((C D)')')')'$$

$$= (((((B' + C)') + (B' + D)')') + (C' + D)')')')'$$

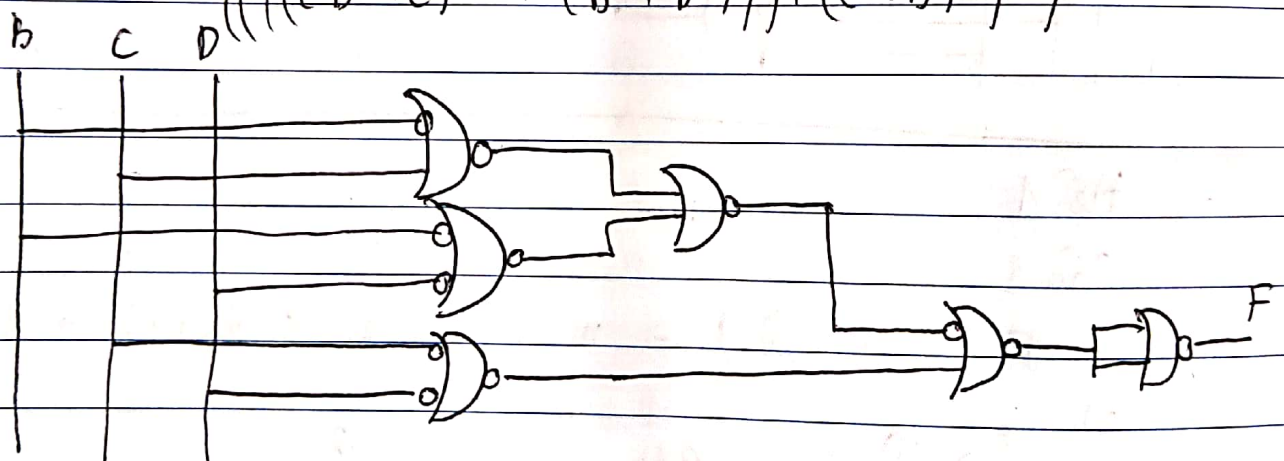

Câu 3.

a)

$$\cancel{ABC'} + \cancel{B'C'} + \cancel{A'B'C} \quad AC' + A'B'$$

$$= AC' + A'B'(C + C')$$

$$= AC' + A'B'C + A'B'C'$$

$$= AC(B + B') + A'B'C + A'B'C'$$

$$= AC'B + AC'B' + A'B'C + A'B'C'$$

$$= ABC' + B'C' + A'B'C$$

($C + C' = 1$)
 (phân bố)
 ($B + B' = 1$)
 (phân bố)
 (phối hợp)

b)

$$AC + A'B'C + BC$$

$$= AC(B + B') + A'B'C + BC$$

($B + B' = 1$)



HAI TIEN

$$= ABC + AB'C + A'B'C + BC \quad (\text{phân bố})$$

$$= ABC + B'C + BC \quad (\text{phối hợp})$$

$$= BC + B'C \quad (\text{thu hút})$$

$$= C \quad (\text{phối hợp})$$

$$d) (A' + B + C')(A + B' + C)(A + C' + D) \quad \text{phân bố}$$

$$= (A'A + AB + AC' + A'B' + BB' + B'C' + A'C + BC + CC')(A + C' + D)$$

$$= (AB + AC' + A'B' + B'C' + A'C + BC)(A + C' + D) \quad (xx' = 0)$$

$$= (AAB + AAC' + AA'B' + AB'C' + AA'C + ABC) + (ABC' + AC'C' + A'B'C' + B'C'C' + A'CC' + BCC') + (ABD + AC'D + A'B'D + B'C'D + A'CD + BCD) \quad (\text{phân bố})$$

$$= AB + AC' + A'B'C' + ABC + ABC' + AC' + A'B'C' + B'C' + ABD + AC'D + A'B'D + B'C'D + A'CD + BCD$$

$$= AB + AC' + A'B'C' + ABC' + AC' + A'B'C' + B'C' + ABD + AC'D + A'B'D + A'CD + BCD \quad (\text{phân thu hút})$$

$$= AB + AC' + B'C' + A'CD + BCD + A'B'D$$

(do $x + x = x$ và phân thu hút)

$$= AB + B'C' + AC'(D + D') + BCD + A'B'D \quad (x + x' = 1)$$

$$= B'C' + AB + AC'D + AC'D' + BCD + A'B'D \quad (\text{phân bố})$$

$$= B'C' + AB + AC' + AC'D + BCD + A'B'D$$

$$= AB + B'C' + AC' + BCD + A'B'D$$

$$= B'C' + AB + A'CD$$

Câu 2 -

Cửa 1 : 00 và 11

Cửa 2 : 10 và 11

Mã thẻ AB, bàn phím CD và 3 đầu ra X, Y, Z

Ta lập bảng logic sau:

	A	B	C	D	X	Y	Z
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
2	0	0	1	0	0	0	0
3	0	0	1	1	0	0	0
4	0	1	0	0	1	0	0
5	0	1	0	1	0	0	1
6	0	1	1	0	0	0	1
7	0	1	1	1	1	0	0
8	1	0	0	0	0	0	1
9	1	0	0	1	0	0	1
10	1	0	1	0	0	1	0
11	1	0	1	1	0	1	0
12	1	1	0	0	0	0	1
13	1	1	0	1	0	0	1
14	1	1	1	0	0	0	1
15	1	1	1	1	0	0	1

Xây dựng K-map

AB \ CD	I		II	
	00	01	11	10
00	0 ⁰	0 ¹	0 ³	0 ²
01	1 ⁴	0 ⁵	1 ⁷	0 ⁶
11	0 ¹²	0 ¹³	0 ¹⁵	0 ¹⁴
10	0 ⁸	0 ⁹	0 ¹¹	0 ¹⁰

$$\Rightarrow X = I + II$$

$$= \cancel{A'B'C'D'} + A'BCD$$


Y \ CD	00	01	11	10
AB				
00	0 ⁰	0 ¹	0 ³	0 ²
01	0 ⁴	0 ⁵	0 ⁷	0 ⁶
11	0 ¹²	0 ¹³	0 ¹⁵	0 ¹⁴
10	0 ⁸	0 ⁹	1 ¹¹	1 ¹⁰

$$\Rightarrow Y = AB'C$$


AB \ CD	00	01	11	10
00	0 ⁰	0 ¹	0 ³	0 ²
01	0 ⁴	1 ⁵	0 ⁷	1 ⁶
11	1 ¹²	1 ¹³	1 ¹⁵	1 ¹⁴
10	1 ⁸	1 ⁹	0 ¹¹	0 ¹⁰

$$\Rightarrow Z = I + II + III + IV$$

$$= AB + AC' + BC'D + BCD'$$

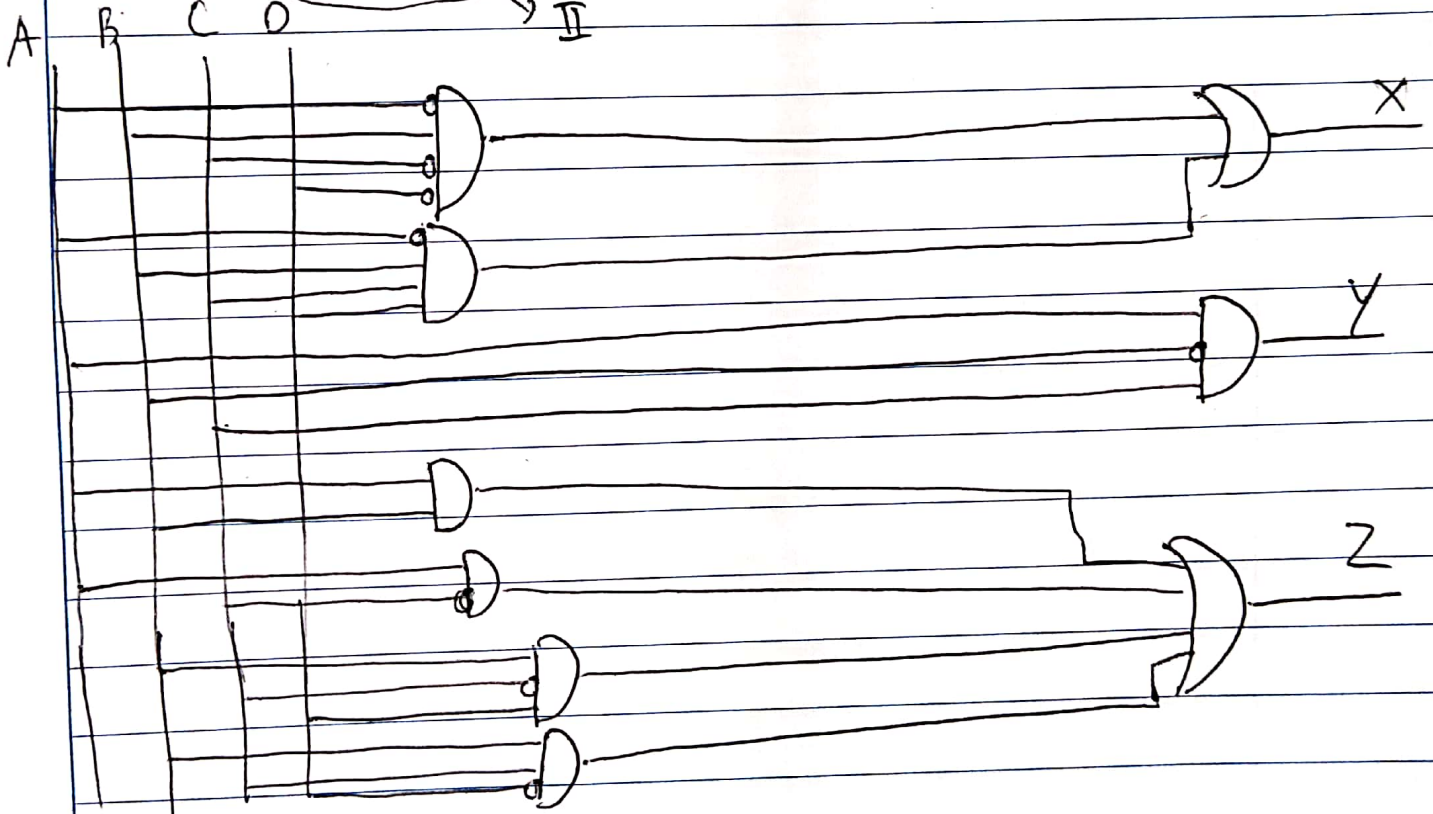

Câu 4.

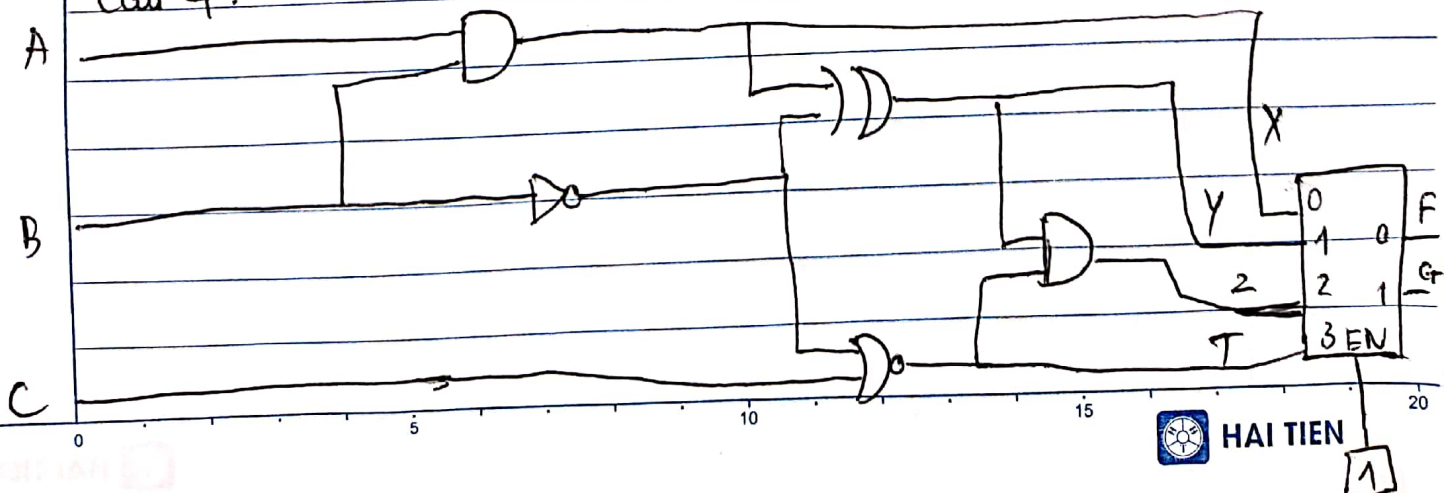

HAI TIEN

$$X = AB$$

$$Y = AB \oplus B' = ABB^0 + (AB)'B' = A + (AB)'B$$

$$Z = (AB \oplus B') \cdot (B' + C)'$$

$$T = (B' + C)'$$

$$\Rightarrow F = Y + T = A + (AB)'B + (B' + C)'$$

$$G = Z + T = (AB \oplus B')(B' + C)' + (B' + C)'$$

$$\text{Xét } F = A + A'B + B'B + BC'$$

$$= A + A'B + BC'$$

$$\text{Xét } G = (A + (AB)'B) \cdot BC' + BC'$$

$$= (A + A'B) \cdot BC' + BC'$$

$$= ABC' + A'BC' + BC' = BC' + BC' = BC'$$