

# Assign 8.

①

clk

D

D(latch)

D(F/L)

②

clk

T

Q(T latch)

Q(TFL)

③

clk

S

R

SR Latch Q

SR Flip Flop Q

